

Spule

28.12.2018

1 Spannungs- und Stromverlauf beim Einschalten

Einschaltvorgang bei einer Spule


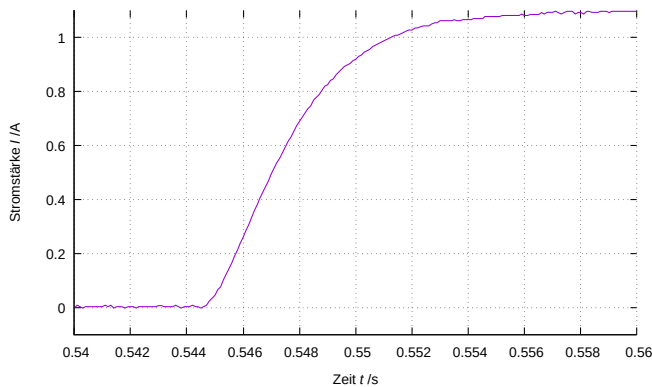


Bild 1.1 Stromverlauf Bild

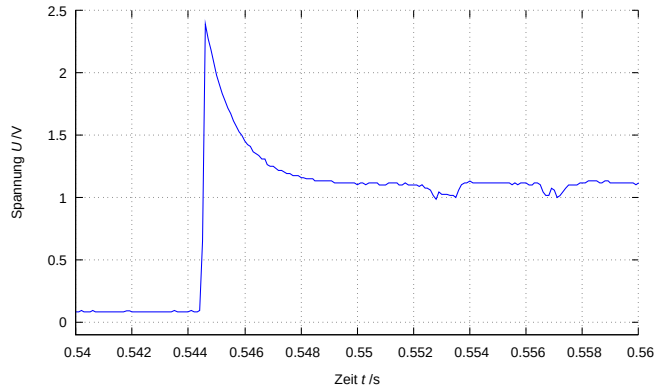

1.2 Spannungsverlauf

2 Spannungs- und Stromverlauf beim Ausschalten

Ausschaltvorgang bei einer Spule

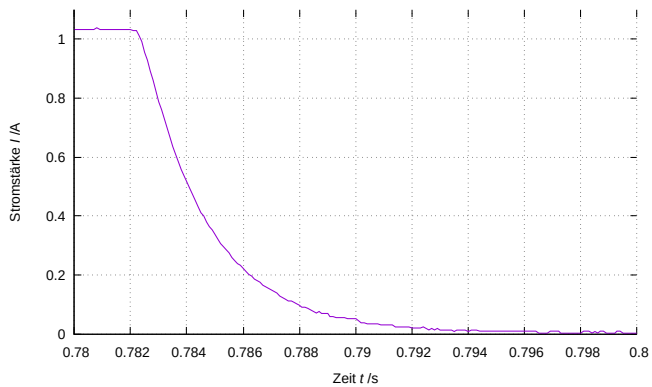


Bild 2.1 Stromverlauf

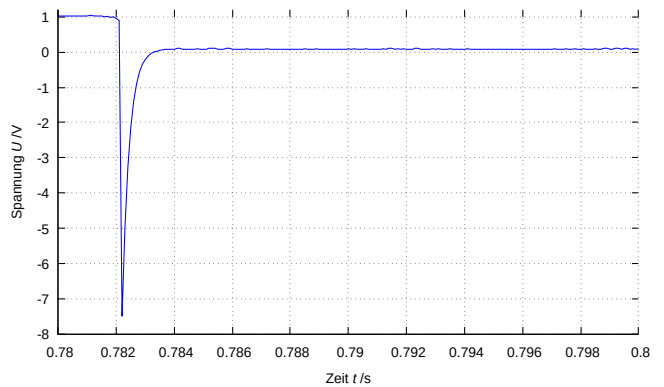


Bild 2.2 Spannungsverlauf